

Laboratuvar uygulamaları - 7

12-13/04/2018

Uygulama - 1

Bir FM (frekans modülasyonu) modülatör devresinin SIMULINK modelini oluşturup bilgi(mesaj), taşıyıcı ve modülasyonlu işaretleri osiloskopta gösteriniz.

Uygulama - 2

Bir RC devresinin SIMULINK modelini oluşturup şarj ve deşarj işaretlerini osiloskopta gösteriniz.

Başarılar dilerim...
Doç. Dr. Fahri Oatansever

www.fahriiv.com