

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLERİ İÇİN BİLGİSAYAR ARAÇLARI

Laboratuvar uygulamaları - 8

09/05/2022

Uygulama - 1

RC devresinin SIMULINK modelini oluşturarak şarj ve deşarjını osiloskopta görüntüleyiniz.

*Başarılar dilerim...
Prof. Dr. Fahri Oatunsoer*

www.fahriiv.com